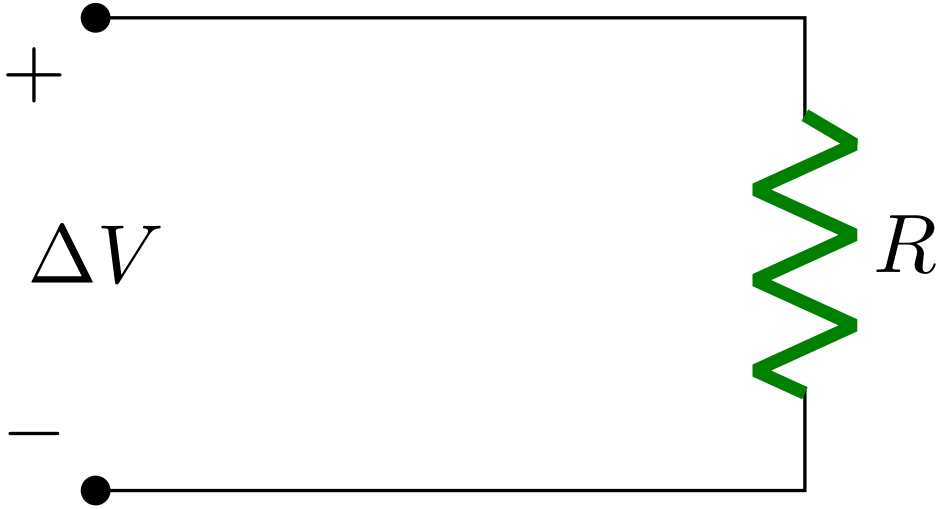
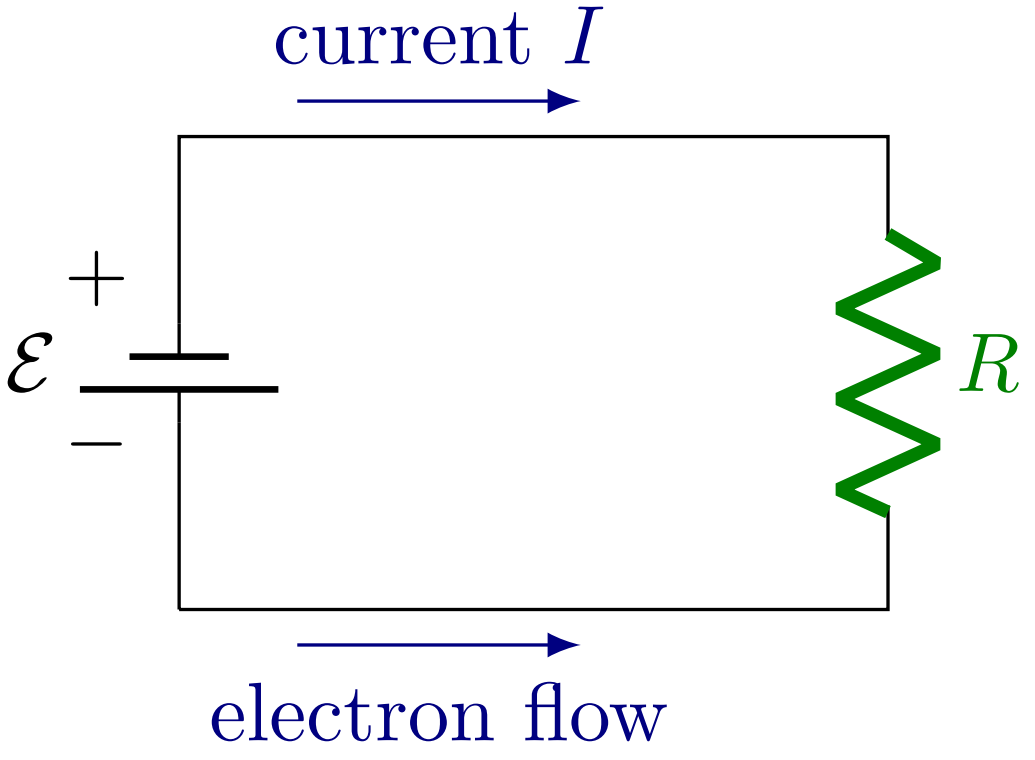
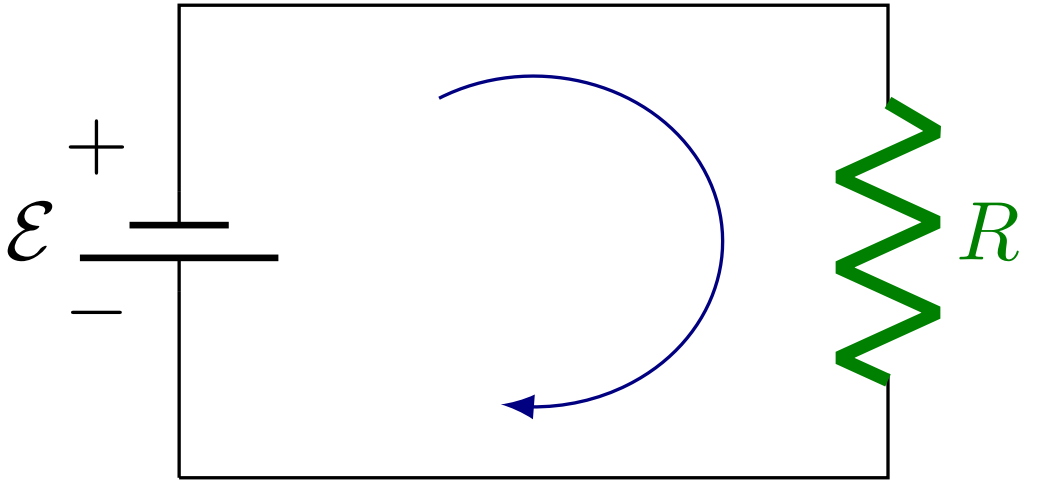
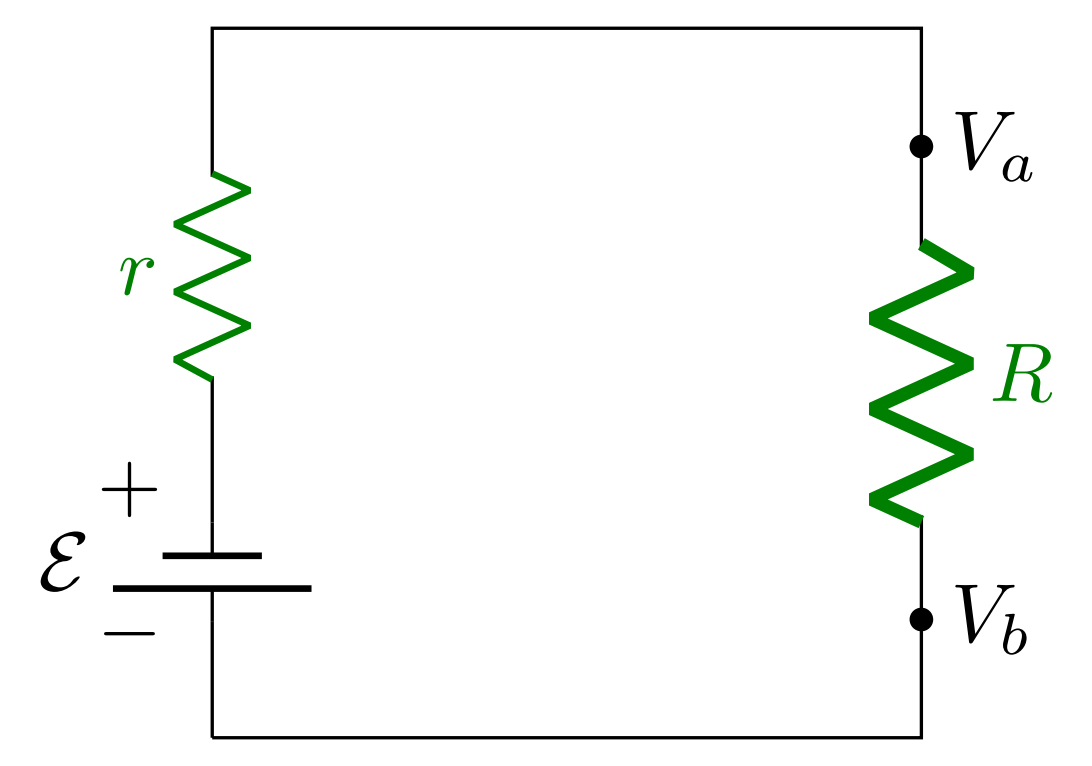
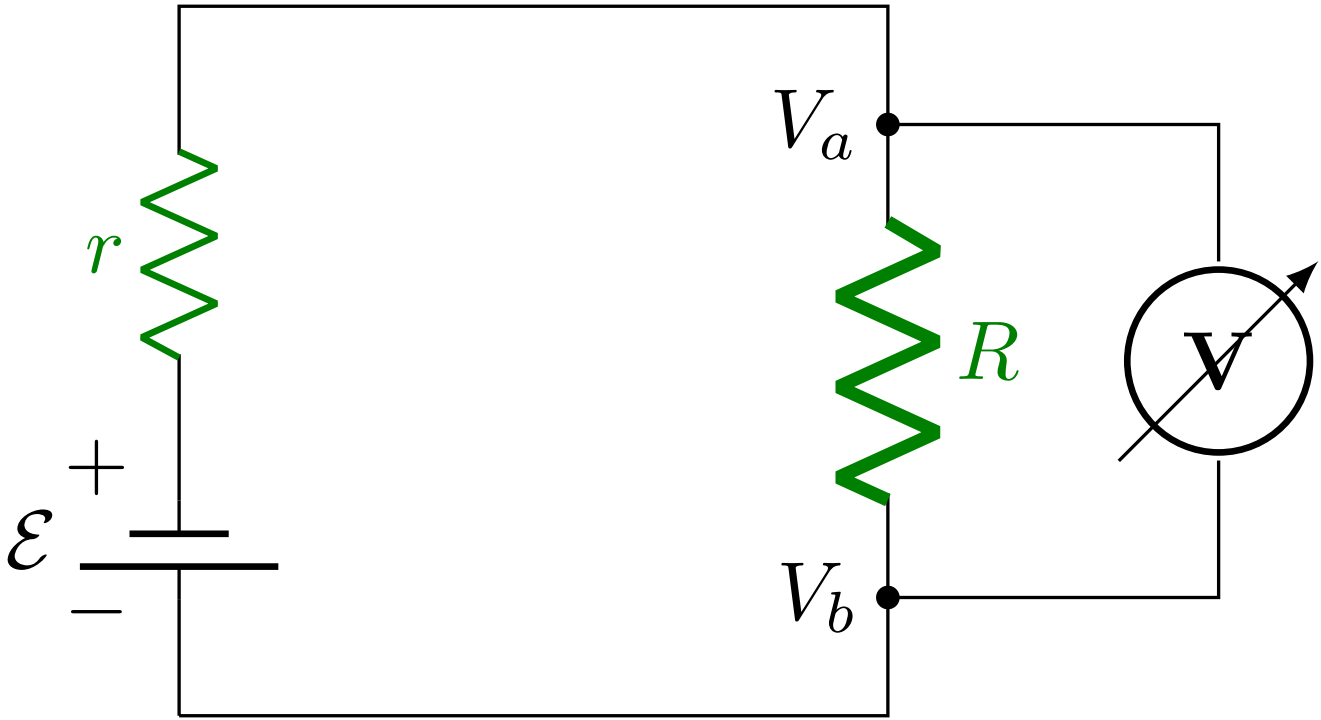
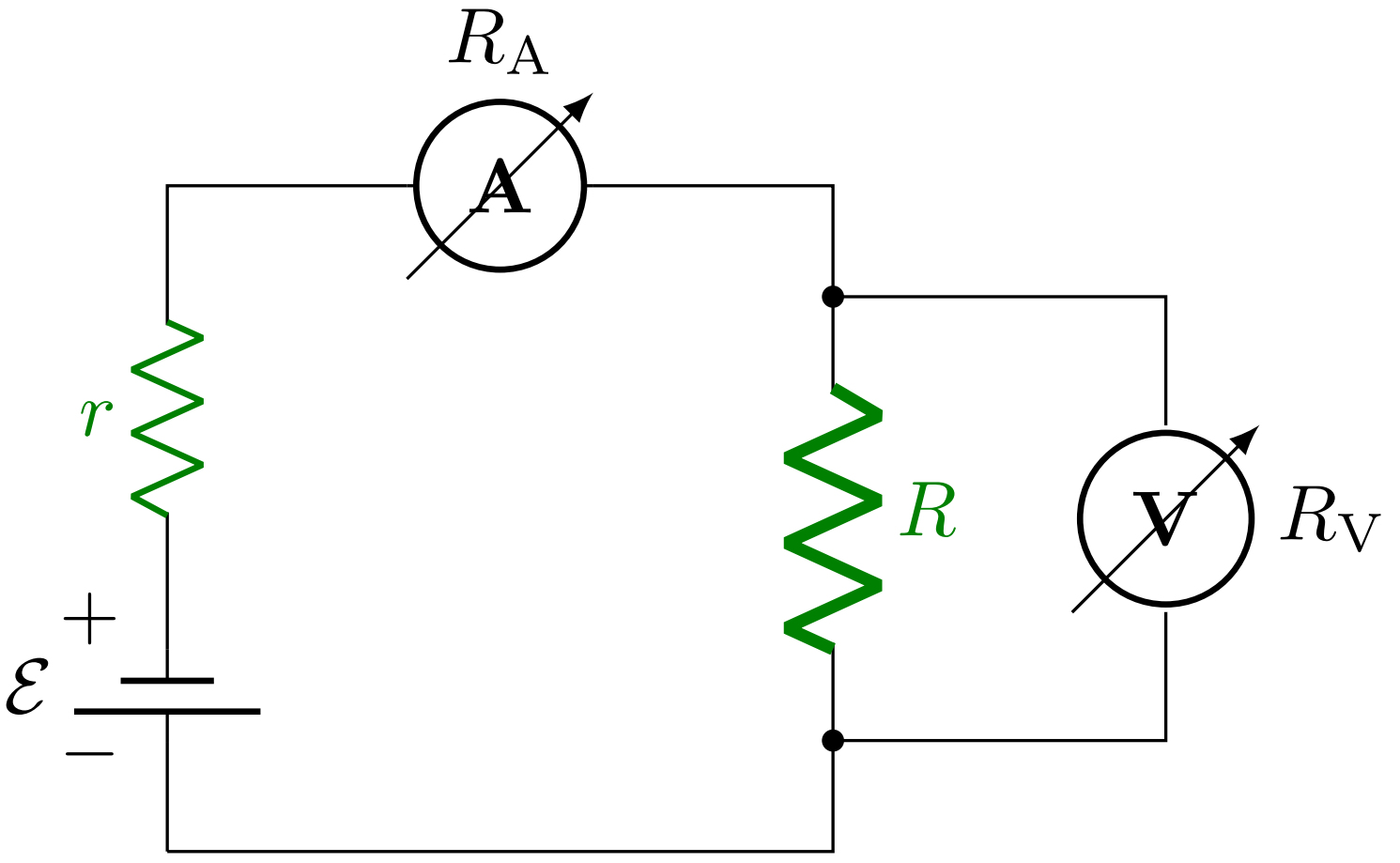

+
ΔV
−
R

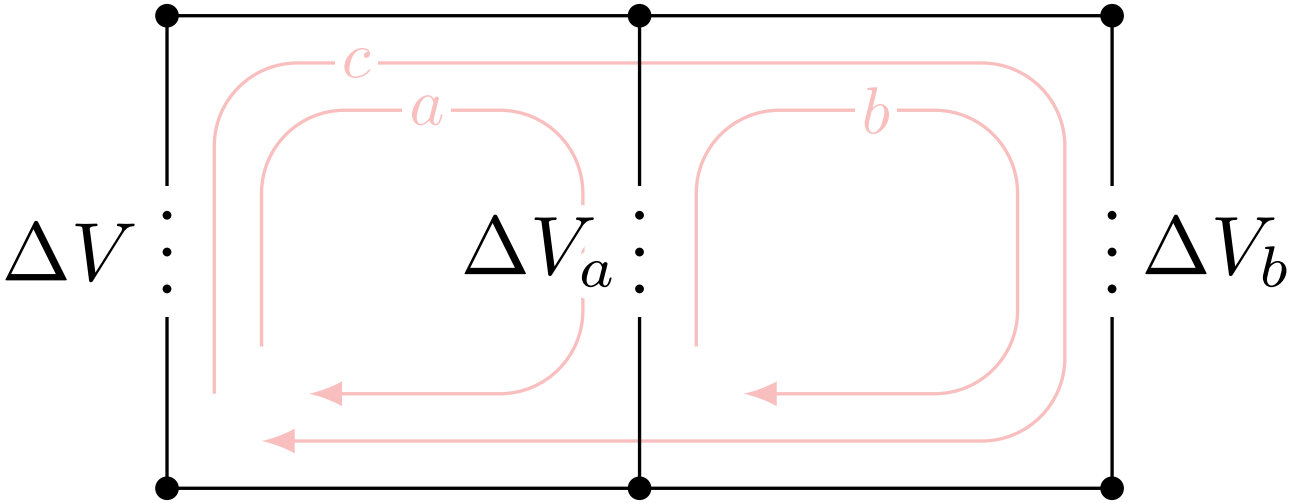

current I
+
$\mathcal{E}$
−
R
electron flow

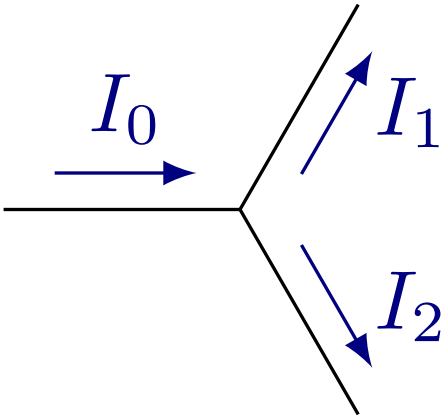

+
$\mathcal{E}$
−
R

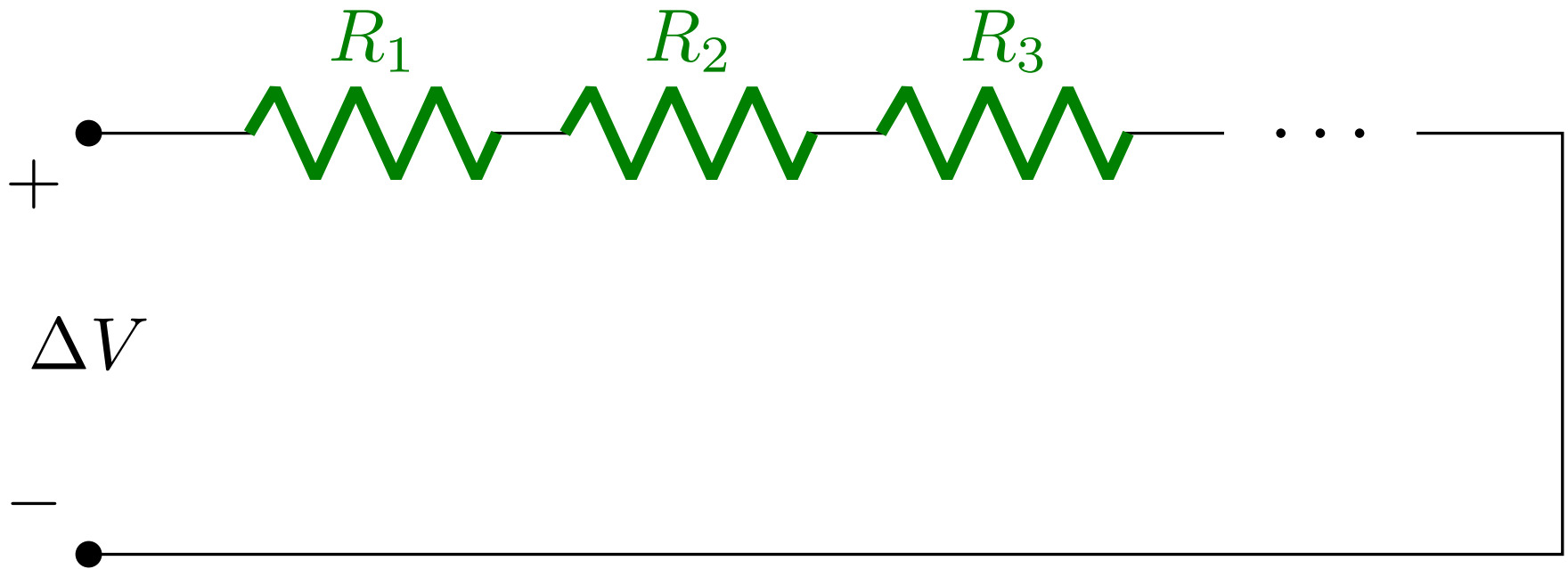

V_a
r
R
+
$\mathcal{E}$
−
V_b

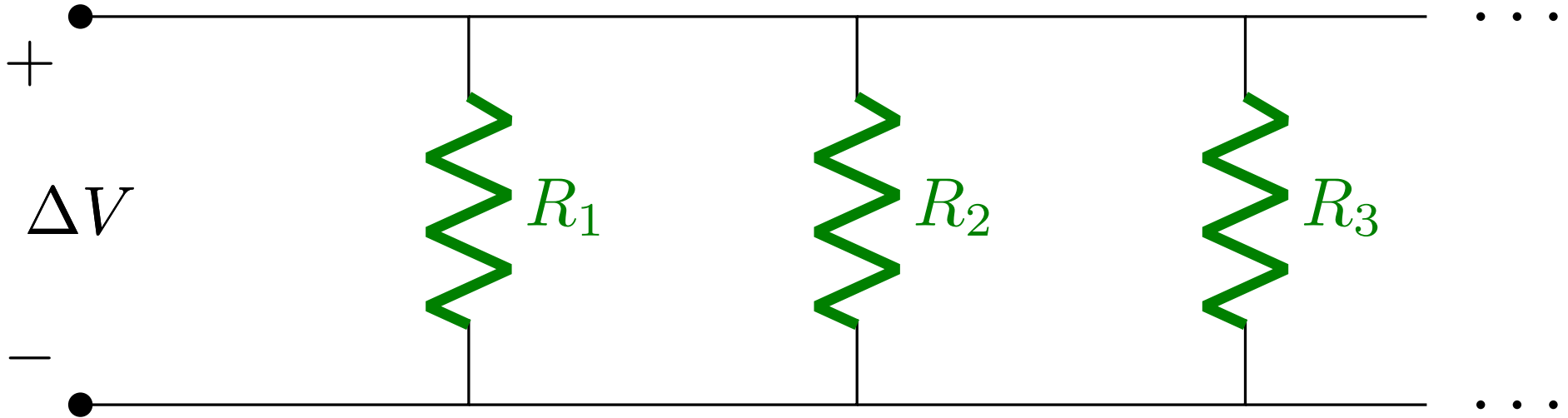

V_a
r
R
V
+
$\mathcal{E}$
−
V_b

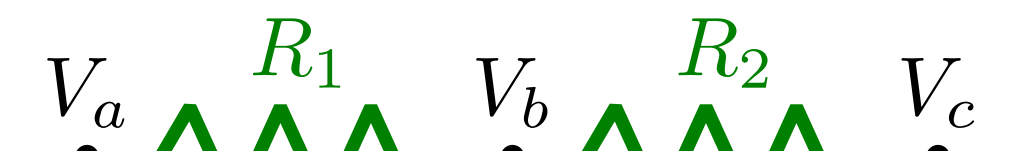

R_A
A
r
R
V
R_V
+
$\mathcal{E}$
−

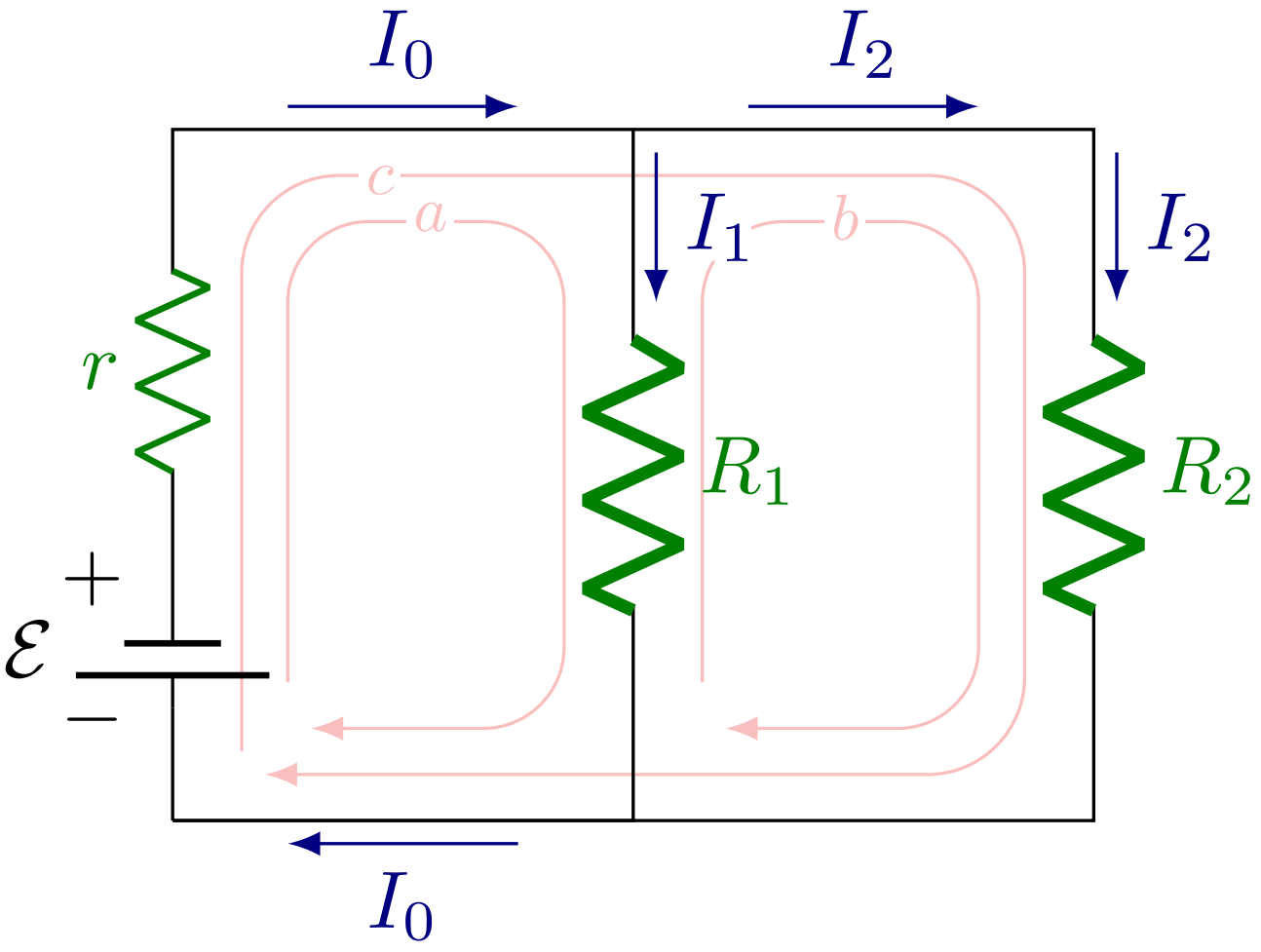

c
a
b
ΔV
ΔV_a
ΔV_b

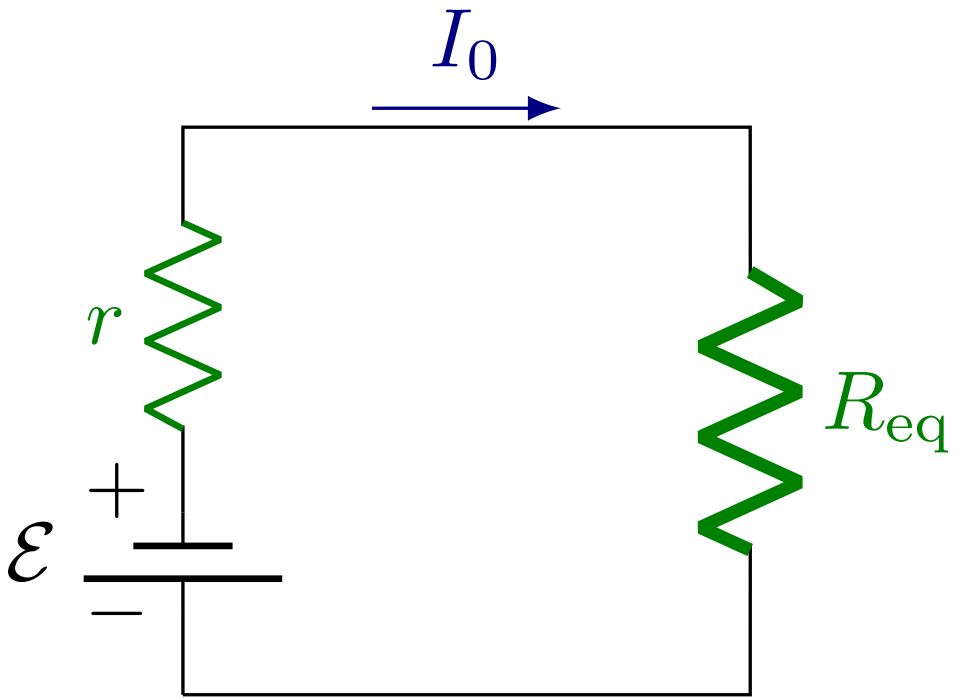

I_0
I_1
I_2

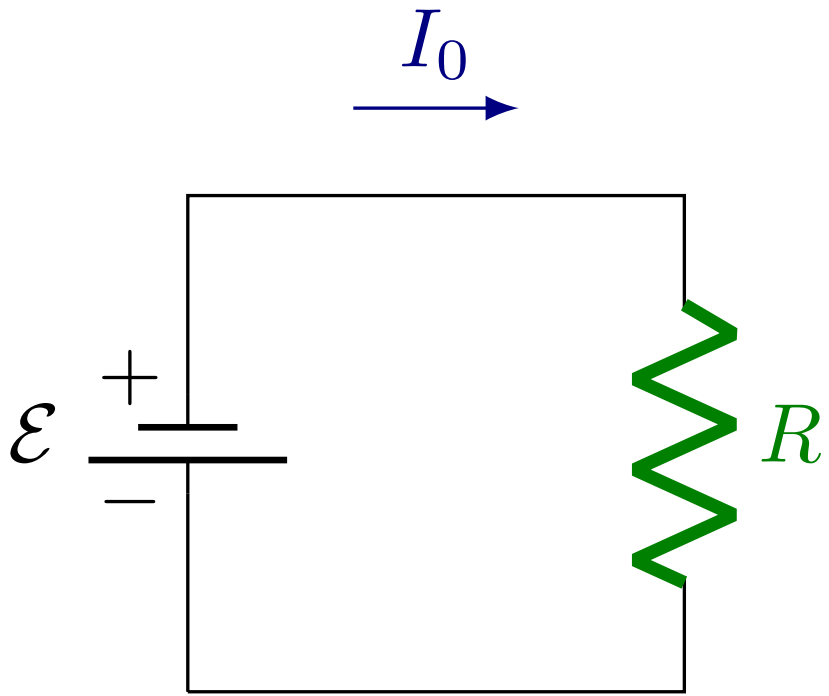

R_1
R_2
R_3
$\cdots$
+
ΔV
−


+
ΔV
−
R_1
R_2
R_3
. . .
. . .


V_a
R_1
V_b
R_2
V_c


I_0
I_2
c
a
I_1
b
I_2
r
R_1
R_2
+
$\mathcal{E}$
−
I_0


I_0
r
R_{eq}
$\mathcal{E}$
+
−


I_0
$\mathcal{E}$
+
−
R