
V
ohmic,
$V \propto I$
non-ohmic
I
ρ
ρ_{20}
20°
T
ρ
T
ρ
T_c
T
Q
Q_0
$\frac{Q}{e}$
$\tau = RC$
t
Q
$Q_f = C\mathcal{E}$
$\tau = RC$
t
I
I_0
$\tau = RC$
t
I
$I_f = \frac{\mathcal{E}_0}{R}$
$\tau = L/R$
t
I
I_0
$\tau = L/R$
t
V , Q
t
I
t
Q
t